

## 111-2 數位邏輯設計實習 HW 6

班級：電子三丙

學號：109360781

姓名：呂靖樑


### 實驗目的

使用兩個 1 位元半加器及一個 OR 閘組成之 1 位元全加器。


### 實驗原理

輸入線			輸出線	
A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

### 設計程序

 

### 燒錄結果

 


### 成果詳細討論說明

這次實驗只是按圖施工做出一個半加器後，在拚出一個全加器，全加器跟半加器差別在半加器只能進行單位位元之間的相加，而全加器則可以進行任意兩個位元之間的相加。全加器需要多一個來自上一位元的進位信號作為輸入，並且還需要產生一個進位信號和輸出值。


## 實驗目的

使用一個 1 位元半加器和 3 個 1 位元全加器設計一個完整的 4 位元加法器。

## 實驗原理

 

## 設計程序

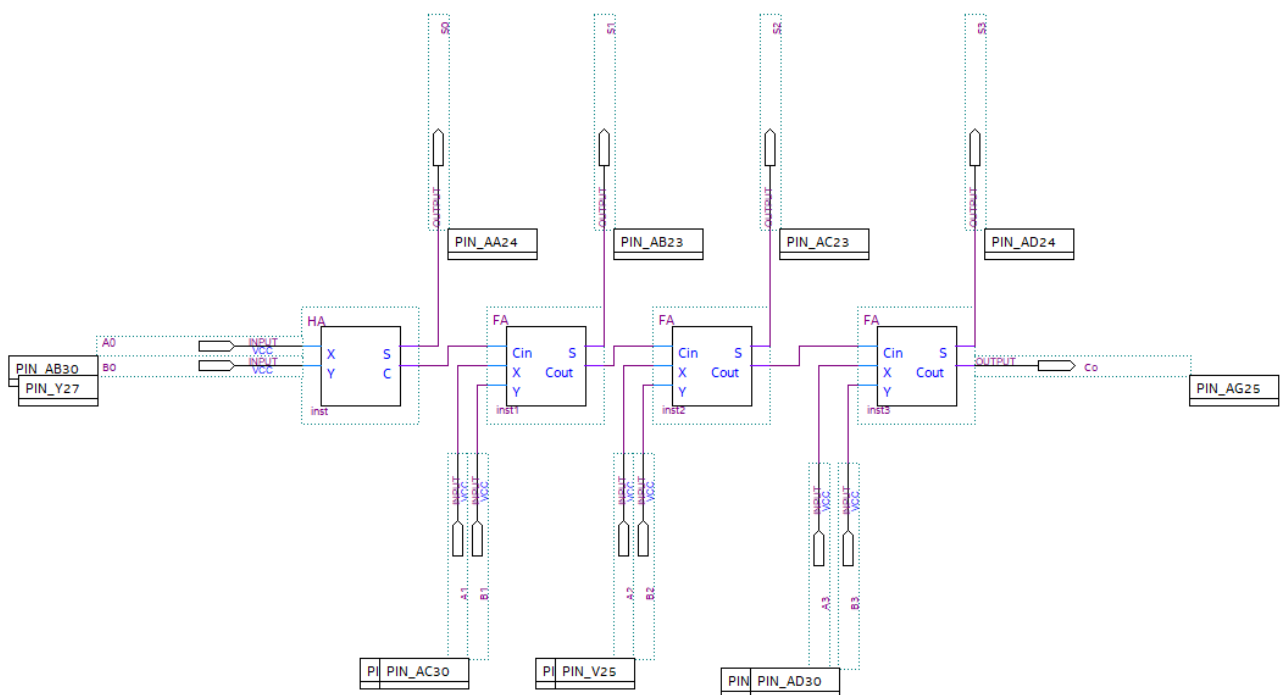


## 成果詳細討論說明

這個加分題求的是要把之前學到的半加器和全加器進行組合，做出一個更為複雜的四位元加法器。其中最低位元的加法需要用到半加器，而其他位元的加法都需要用到全加器。還需要注意到全加器之間的連接，將前面一個全加器的 Cout 接到後面一個全加器的 Cin，使得整個四位元加法器能夠正確地進行四位元的加法運算。


## 實驗目的

將加分題(一)的電路加上七段解碼器驅動七段顯示器。

## 實驗原理

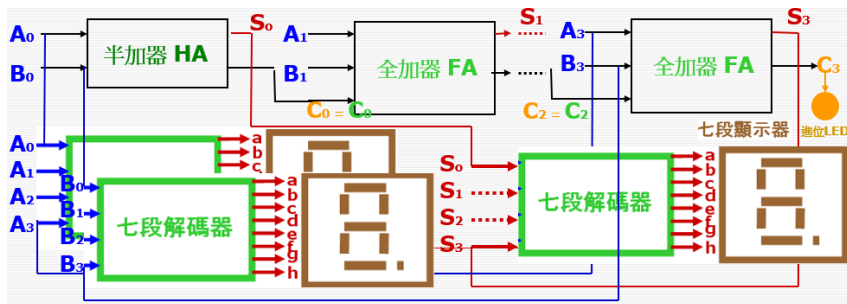

## 設計程序

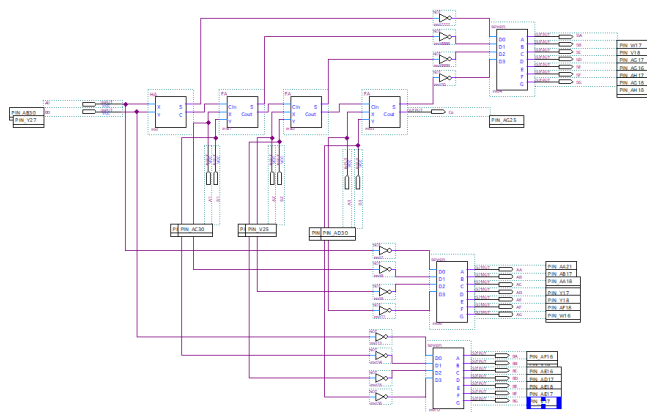

## 燒錄結果



## 成果詳細討論說明

這題加分題只是將加分題(一)進行擴充，把上次學到的七段顯示器加進去，這次一樣做一樣忘記他是共陽級，導致我們多花了一些時間修改。這題加分題難度雖然不高，只是很花時間去接而已，下次會更注意這項小細節。

## 實驗目的

使用 VHDL 寫出基本題的 1 位元全加器。

## 實驗原理

輸入線			輸出線	
A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

## 設計程序

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity DL6 is
port ( A, B, Ci : in std_logic;
       So, Co : out std_logic);
end DL6;

ARCHITECTURE ARCH of DL6 is
component HA2
port ( d0, d1 : IN STD_LOGIC ;
       S, C : OUT STD_LOGIC);
end component
;
signal K0, K1, K3 ,K4: std_logic;
BEGIN
U1:HA2 PORT MAP (
d0=>A, d1=>B, S => K1, C => K3);
U2:HA2 PORT MAP (
d0=>K1, d1=>Ci, S => So, C => K4);
Co <= K3 or K4;
END ARCH;
```

## 燒錄結果



## 成果詳細討論說明

這次作業也有用 VHDL、Verilog 去完成，硬體描述語言真的很方便，只需簡單幾句話就能完成設計，不用像接線般的費時費力。相較於傳統的電路圖，硬體描述語言可以更快速地完成電路的設計，也更容易修改和維護。只是語法還要習慣，VHDL 的部分用了很久。